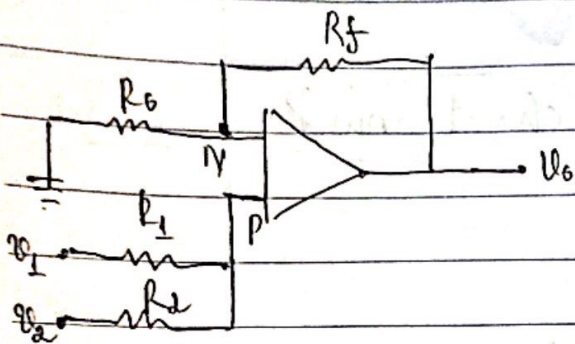


Bài 6.4



* tại nút N, có $i_N = 0$

có R_0 và R_f

$$\Rightarrow v_N = \frac{R_0}{R_0 + R_f} \cdot v_0$$

$$\Rightarrow v_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_0}\right) \cdot v_N$$

* Xét tại nút P $i_1 + i_2 = i_P$ ($i_P = 0$)

$$\Rightarrow i_1 + i_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_1 - v_N}{R_1} + \frac{v_2 - v_N}{R_2} = 0$$

$$\text{đặt } R_{eq} = (R_1 \parallel R_2) \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$


$$\text{thay vào ta được } v_N = \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2}\right) \cdot R_{eq}$$

$$\Rightarrow v_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_0}\right) \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2}\right) \cdot R_{eq}$$

$$\text{mà } R_1 = R_2 \Rightarrow R_{eq} = R_1 / m = R_2 / m \quad (m=2)$$

$$\Rightarrow v_0 = \left(1 + \frac{R_f}{R_0}\right) \left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right)$$

6.2

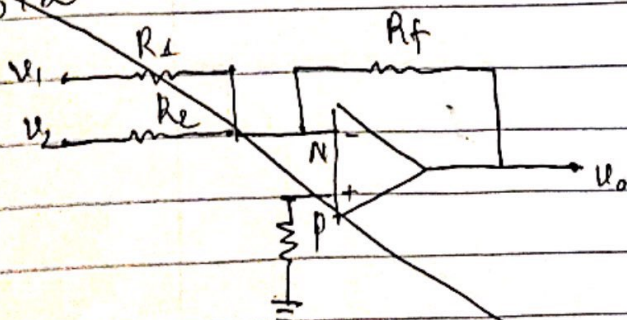

Xét tại nút N

Theo ĐL Kiriaco

$$i_1 + i_2 = i_N + i_f$$


$$\text{mà } v_N = 0$$

$$\Rightarrow i_1 + i_2 = i_f$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_1 - v_N}{R_1} + \frac{v_2 - v_N}{R_2} = \frac{v_N - v_0}{R_f} \quad (1)$$

$$\text{Mà } v_N = v_P = 0 \Rightarrow v_0 = -\left(\frac{R_f}{R_1} v_1 + \frac{R_f}{R_2} v_2\right)$$

6.13

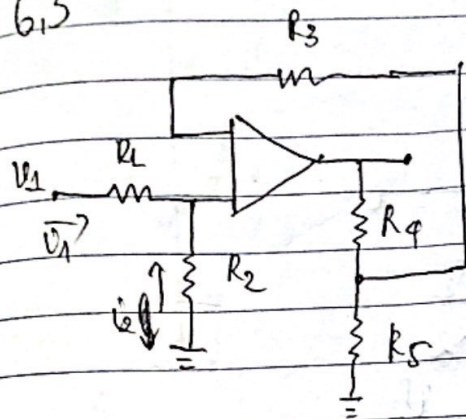

+ tại nút P

$$i_1 + i_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_1 - V_P}{R_1} + \frac{V_2 - V_P}{R_5} = 0 \quad \text{mà } V_P = V_N$$

đặt $R_{12} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Leftrightarrow \frac{V_P}{R_{12}} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \Rightarrow V_P = R_{12} \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$

+ tại nút N

$$i_3 = i_4 + i_5$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_N - V_3}{R_3} = \frac{V_3 - V_0}{R_4} + \frac{V_3 - 0}{R_5}$$


$$\Leftrightarrow -\frac{V_0}{R_4} + \frac{V_3}{R_4} + \frac{V_3}{R_5} = \frac{V_N}{R_3} - \frac{V_3}{R_3}$$

tại $i_5 = 0 \Rightarrow$ ~~mà~~ $V_3 = V_N$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{V_3}{R_4} + \frac{V_3}{R_5} - \frac{V_N}{R_3} + \frac{V_N}{R_3} = \frac{V_3}{R_4} + \frac{V_3}{R_5}$$

đặt $R_{45} = (R_4 || R_5) = \frac{V_N}{R_{45}} = \frac{V_P}{R_{45}}$

6.12

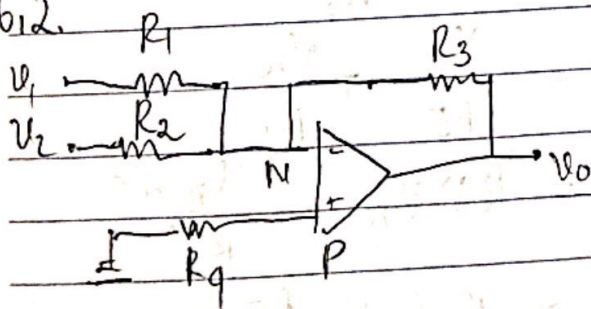

+ tại nút P

$$i_4 = 0 \Leftrightarrow \frac{0 - V_P}{R_4} = 0 \Rightarrow V_P = 0$$

+ tại nút N

$$i_1 + i_2 = i_n + i_3$$


$$\Leftrightarrow \frac{V_1 - V_N}{R_1} + \frac{V_2 - V_N}{R_2} = \frac{V_N - V_0}{R_f}$$

đ' m = 0

$$\text{mà } V_N = V_P \Leftrightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = \frac{0 - V_0}{R_f}$$

$$\Rightarrow V_0 = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

Bt 6.9

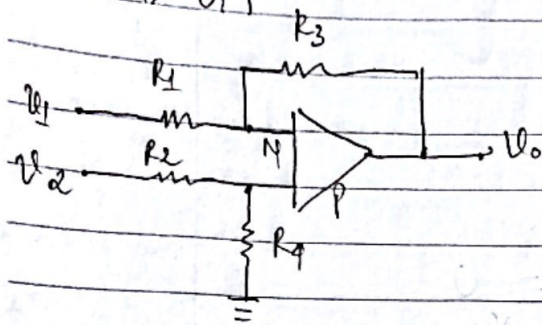

+ tar nut P

$$i_2 + i_4 = 0$$

$$\frac{V_2 - V_P}{R_2} + \frac{0 - V_P}{R_4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_P}{R_2} + \frac{V_P}{R_4} = \frac{V_2}{R_2}$$

da $R_{24} = R_2 \parallel R_4 \Rightarrow V_P = R_{24} \cdot \frac{V_2}{R_2}$

+ tar nut N


$$i_1 = i_n + i_3$$

$$\text{ma } i_n = 0 \Rightarrow i_1 = i_3$$

$$\Rightarrow \frac{V_1 - V_n}{R_1} = \frac{V_n - V_o}{R_3}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{R_3} = \frac{V_1 - V_n}{R_1} - \frac{V_n}{R_3}$$
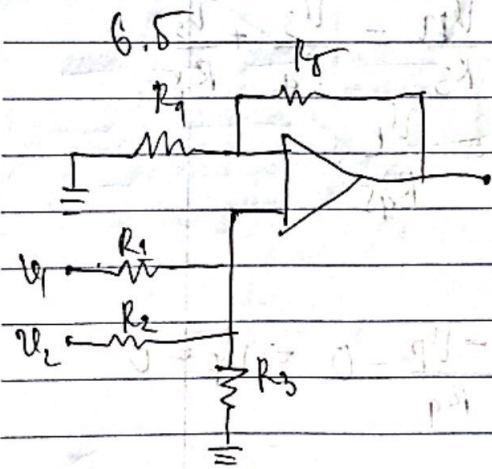
$$\text{ma } V_P = V_n \Rightarrow V_o = R_3 \left(\frac{V_1 - V_P}{R_1} \right) - V_P$$



+ tar nut N

$$i_4 = i_5 + i_n$$

$$V_n = 0 \Rightarrow \frac{0 - V_n}{R_4} = \frac{V_n - V_o}{R_5}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{R_5} = \frac{V_n}{R_5} + \frac{V_n}{R_4}$$

$$\Rightarrow V_o = V_n + \frac{V_n \cdot R_5}{R_4}$$

$$= V_n \left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right)$$

+ tar nut P

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{V_1 - V_P}{R_1} + \frac{V_2 - V_P}{R_2} + \frac{0 - V_P}{R_3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_P}{R_1} + \frac{V_P}{R_2} + \frac{V_P}{R_3}$$


da $R_{123} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \Rightarrow V_P = R_{123} \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$

Memo No. /
Date

$$\text{mà } V_p = V_n$$

$$\Rightarrow V_o = R_{123} \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \left(1 + \frac{R_f}{R_3} \right)$$

hết
6.6

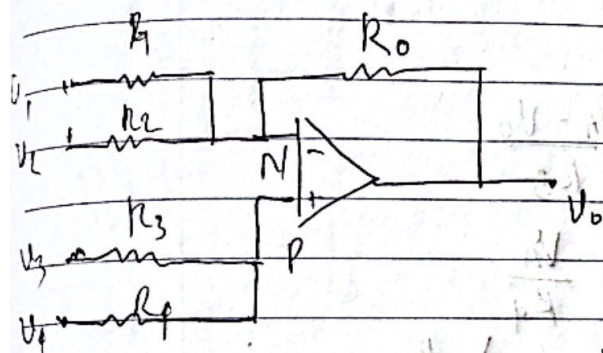

+ xét tại nút N

$$I_1 + I_2 = I_n + I_o$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_1 - V_n}{R_1} + \frac{V_2 - V_n}{R_2} = 0 + \frac{V_n - V_o}{R_o}$$

$$\frac{-V_o}{R_o} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} - V_n \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o} \right)$$

$$V_o = -R_o \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) + V_n \left(\frac{R_o}{R_1} + \frac{R_o}{R_2} + 1 \right)$$


+ xét tại nút P

$$I_3 + I_4 = 0$$

$$\frac{V_3 - V_p}{R_3} + \frac{V_4 - V_p}{R_4} = 0$$

$$\Leftrightarrow V_p \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) = \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4}$$
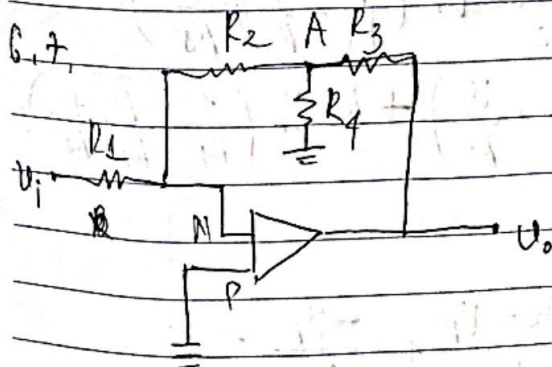
$$\text{với } R_3 \parallel R_4 = R_{34} \Rightarrow V_p = R_{34} \left(\frac{V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4} \right)$$



$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$I_1 = I_n + I_2$$

$$\Rightarrow I_1 = -I_2 + I_3$$

+ xét tại nút A

$$I_3 = I_2 + I_4$$

$$\Leftrightarrow \frac{-V_A}{R_2} + \frac{V_A - V_o}{R_4} = 0$$

Xét tại nút N. $i_1 = i_n + i_2$

ma $i_n = 0 \Leftrightarrow i_1 = i_2$

$$\Rightarrow \frac{V_i - V_n}{R_1} = \frac{-V_A}{R_2}$$

$$\Rightarrow V_A = -\frac{R_2}{R_1}(V_i - V_n)$$

ma $V_n = V_p = 0 \Rightarrow V_A = -\frac{R_2}{R_1}V_i$


ở tại nút A

$i_2 + i_4 = i_3$

$$\Rightarrow \frac{-V_A}{R_2} + \frac{0 - V_A}{R_4} = \frac{V_A - V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_0}{R_3} = \frac{V_A}{R_3} + \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_A}{R_4}$$
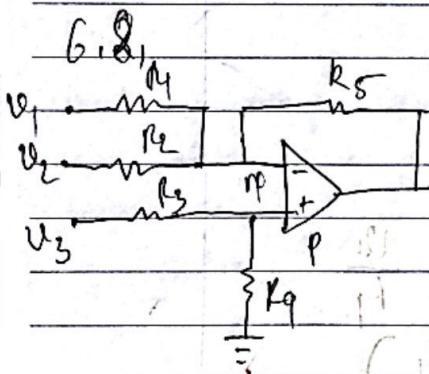
$$\Rightarrow V_0 = V_A \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \cdot R_3$$



cho $V_0 = -2V_1 - 8V_2 + V_3$

tìm giá trị R_1, R_2, R_3, R_4, R_5

tại nút N.

ta có $i_1 + i_2 = i_n + i_5$

$$\Rightarrow \frac{V_1 - V_n}{R_1} + \frac{V_2 - V_n}{R_2} = \frac{V_n - V_0}{R_5}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{R_5} + \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = V_n \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

$$\Rightarrow V_0 = -R_5 \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) + R_5 V_n \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right)$$

tại nút P.

$$\Rightarrow i_3 + i_4 = 0 \Leftrightarrow \frac{V_3 - V_p}{R_3} + \frac{-V_p}{R_4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_3}{R_3} = V_p \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$R_{34} = R_3 \parallel R_4 \Rightarrow V_p = V_3 \cdot \frac{R_{34}}{R_3}$

$$\begin{cases} -\frac{R_5}{R_1} = -2 \Rightarrow 2R_1 = R_5 \Rightarrow R_1 = \frac{1}{2}R_5 \\ -\frac{R_5}{R_2} = -8 \Rightarrow 8R_2 = R_5 \\ R_5 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) \cdot \frac{R_3 R_4}{R_3} = 1 \quad (*) \end{cases}$$

giải (*) thay $R_5 = 8R_2, R_5 = 2R_1$


$$\Rightarrow (2 + 8 + 1) \frac{1}{R_3} \cdot \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 1$$

$$= \frac{11 R_4}{R_3 + R_4} = 1$$

$$\Rightarrow R_3 = 10 R_4$$

$$\Rightarrow \text{các tỷ lệ } \begin{cases} 2R_1 = R_5 = 8R_2 \\ R_3 = 10R_4 \end{cases}$$

6/30

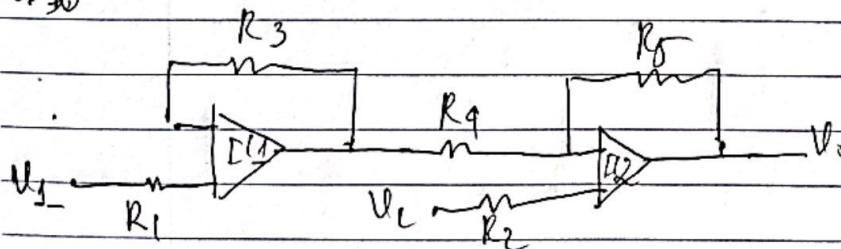

$$K = K_1 \cdot K_2 = \frac{V_o}{V_i} \quad K_1 = \left(1 + \frac{R_3}{\infty} \right) = 1 \quad (\text{mạch lặp điện áp})$$

$$K_2 = \left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right) \quad (\text{mạch khuếch đại đảo})$$

$$\Rightarrow V_o = V_i \cdot K_1 \cdot K_2 = V_i \left(1 + \frac{R_5}{R_4} \right)$$